BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Épreuve pratique de l'enseignement de spécialité physique-chimie Évaluation des Compétences Expérimentales

Cette situation d'évaluation fait partie de la banque nationale.

ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT		
NOM :	Prénom :	
INOW .	r terioni .	
Centre d'examen :	n° d'inscription :	

Cette situation d'évaluation comporte **cinq** pages sur lesquelles le candidat doit consigner ses réponses. Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.

Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.

En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examinateur afin de lui permettre de continuer la tâche.

L'examinateur peut intervenir à tout moment, s'il le juge utile.

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

CONTEXTE DE LA SITUATION D'ÉVALUATION


Bien que la plupart des appareils nomades tels que les téléphones portables fonctionnent avec des batteries, les piles non rechargeables restent d'un usage très commun. En effet, ces piles non rechargeables représentent encore environ 60 % des ventes de batteries en France. Elles sont en général avant tout dédiées à une utilisation occasionnelle, sur un temps court et pour des appareils à faible consommation.

Leur constitution répond à des exigences techniques, telles que la valeur de tension à vide (ou force électromotrice), la valeur de la résistance interne et la longévité.

Le but de cette épreuve est de tracer la caractéristique d'une pile et d'étudier les paramètres qui ont une influence sur sa résistance interne.

INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DU CANDIDAT

Pile alcaline et pile Daniell

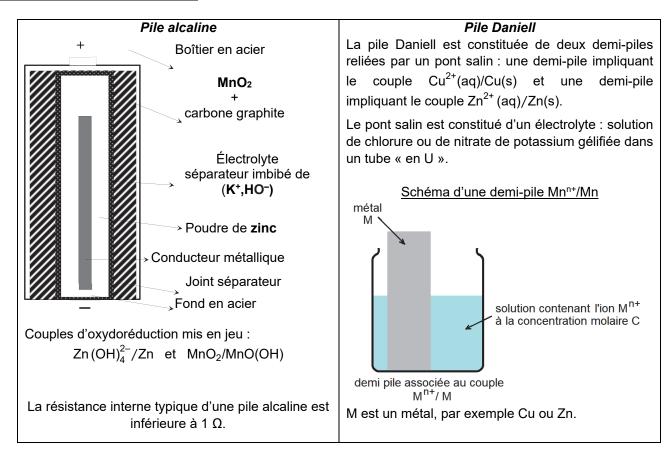

Tension à vide et résistance interne d'une pile

La tension U (en V) aux bornes d'une pile dépend de l'intensité I (en A) du courant qu'elle débite selon l'équation :

$$U = e - r \cdot I$$

où e est la tension à vide de la pile exprimée en volts et r sa résistance interne exprimée en ohms.

- La tension à vide est la tension aux bornes de la pile lorsque celle-ci ne débite aucun courant, lorsqu'elle n'est pas insérée dans un circuit électrique. Elle dépend notamment du choix des deux couples d'oxydoréduction impliqués.
- La résistance interne est essentiellement liée à la difficulté avec laquelle s'effectuent les transferts de charges entre le pont salin et les solutions ioniques ainsi qu'aux surfaces de contact entre les lames de métal et les solutions ioniques. Tout ce qui facilite ces transferts de charges diminue la résistance interne.

Données utiles


Demi-équations aux électrodes d'une pile Daniell :

Oxydation du zinc à l'anode : $Zn \rightarrow Zn^{2+}+2e^{-}$


Réduction des ions cuivre (II) à la cathode : Cu²⁺ + 2e⁻ → Cu

TRAVAIL À EFFECTUER

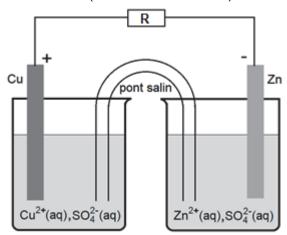1. Caractéristique de la pile Daniell fournie (30 minutes conseillées)



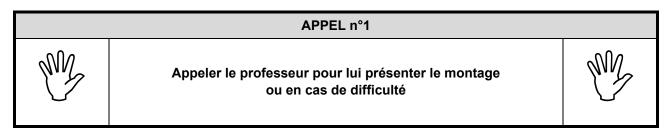
- Brancher la boite de décades de résistance R aux bornes de la pile fournie conformément au montage schématisé ci-dessus.
- Insérer un ampèremètre permettant de mesurer l'intensité *I* du courant délivré par la pile et circulant dans la boite de décades, ainsi qu'un voltmètre permettant de mesurer la tension *U* aux bornes de la pile.



 Compléter le tableau ci-dessous en effectuant les réglages de la résistance R de la boîte à décades et les mesures de U et de I.

$R(\Omega)$	5000	3000	1000	500	250	125
/ (mA)						
U(V)						

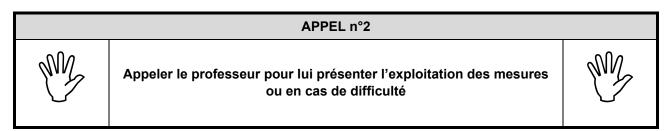- Rentrer les valeurs mesurées dans un tableur-grapheur.
- Exploiter les fonctionnalités du tableur-grapheur pour modéliser la caractéristique de la pile U = f(I).
- En déduire la valeur de la résistance interne *r* et de la tension à vide *e* de la pile.



• Noter les valeurs de la résistance interne *r* et de la tension à vide e ainsi obtenues :

r = et *e* =

SOURCE RÉELLE DE TENSION

Session 2025

 Comparer la valeur trouvée à la valeur de la résistance interne d'une pile alcaline donnée dans informations mises à disposition. 	les
2. Paramètres influençant la résistance interne de la pile (30 minutes conseillées)	
À l'aide des informations mises à disposition, établir la liste des paramètres qui peuvent avoir une influence su valeur de la résistance interne de la pile.	r la
La résistance interne d'une pile peut également être calculée grâce à la relation $r = \frac{e}{l_{cc}}$ où l_{cc} est l'intensité court-circuit, c'est-à-dire l'intensité du courant dans un fil conducteur qui relie directement les deux électrodes de	
 Pour déterminer par cette méthode la résistance interne de la pile fournie, suivre les étapes suivantes : Mesurer la tension à vide aux bornes de la pile à l'aide d'un voltmètre. 	
 Mesurer la tension a vide aux bornes de la pile a l'aide d'un voltmêtre. Mesurer l'intensité de court-circuit I_{cc} en plaçant un interrupteur ouvert en série avec un ampèremètre er les deux bornes de la pile. Fermer l'interrupteur et noter la mesure. 	ntre
Remarque : veiller à ne pas faire débiter la pile trop longtemps.	
Calculer <i>r</i> et comparer à la valeur obtenue précédemment.	
À l'aide du matériel mis à disposition, proposer un protocole permettant d'étudier l'influence de deux paramèt sur la valeur de la résistance interne de la pile.	tres

SOURCE RÉELLE DE TENSION Session 2025

APPEL n°



Appeler le professeur pour lui présenter le protocole proposé ou en cas de difficulté



Mettre en œuvre le protocole et faire les mesures nécessaires pour compléter le tableau ci-dessous :

Paramètre modifié	Paramètre 1 :	Paramètre 2 :
e (V)		
I _{cc} (mA)		
$r(\Omega)$		

APPEL FACULTATIF Appeler le professeur en cas de difficulté

Conclure en indiquant l'influence de chaque paramètre sur la résistance interne de la pile Daniell.
Proposer une explication sur ce qui permet de limiter la résistance interne dans la constitution d'une pile alcaline.

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.